
# Retificadores Monofásicos de Meia-Onda (carga RL) Curvas de Projeto

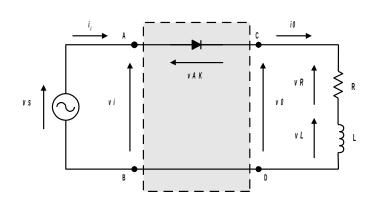
# RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA NÃO CONTROLADO Ângulo de Condução – Carga RL



$$\operatorname{sen}(\beta - \phi) + e^{-\beta/\tan\phi} \cdot \operatorname{sen} \phi = 0$$


$$\gamma = \beta - \alpha$$

$$\alpha = 0^{\circ}$$

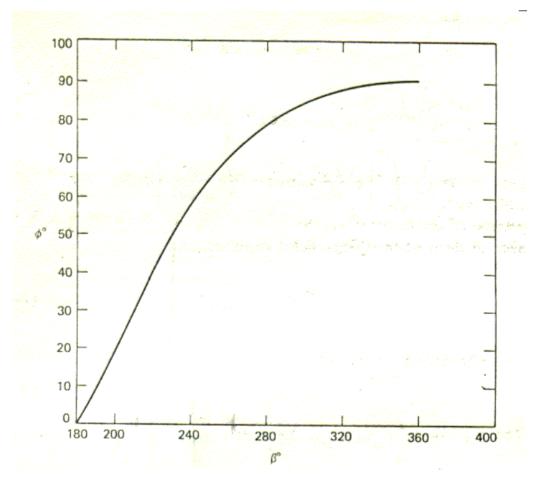

#### RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA NÃO CONTROLADO
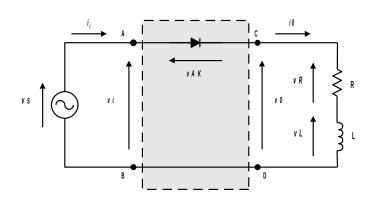
#### Correntes média e rms normalizadas – Carga RL




$$i_N = sen(\omega . t - \phi) + e^{-\omega . t / \tan \phi} . sen \phi$$


$$i_N = \frac{i(\omega t)}{I_{base}}$$
 ;  $I_{base} = \frac{\sqrt{2} \cdot V}{Z}$ 

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$
 ;  $\phi = \arctan\left(\omega L/R\right)$ 
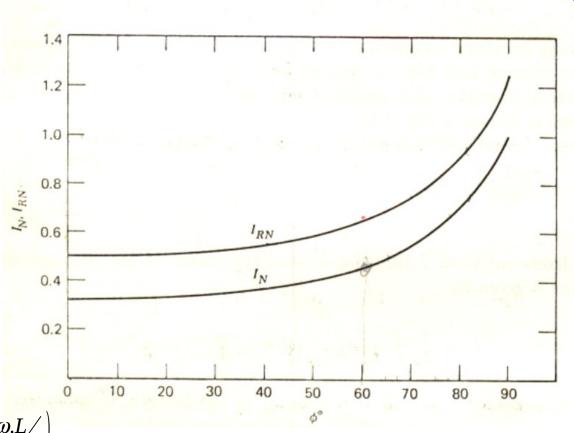
$$I_{N} = \frac{1}{2.\pi} \int_{\alpha=0}^{\beta=\gamma+\alpha=\gamma} i_{N}.d\omega t \quad ; \quad I_{RN} = \sqrt{\frac{1}{2.\pi} \int_{\alpha=0}^{\beta=\gamma+\alpha=\gamma} i_{N}^{2}.d\omega t}$$



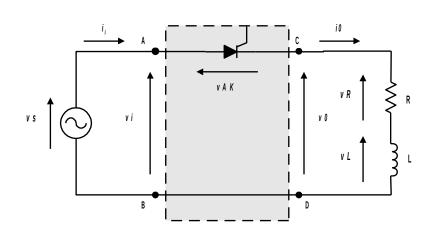
## RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA CONTROLADO Ângulo de Condução – Carga RL




$$\operatorname{sen}(\beta - \phi) = \operatorname{sen}(\alpha - \phi) \cdot e^{[\alpha - \beta]/\tan \phi}$$

$$\gamma = \beta - \alpha$$

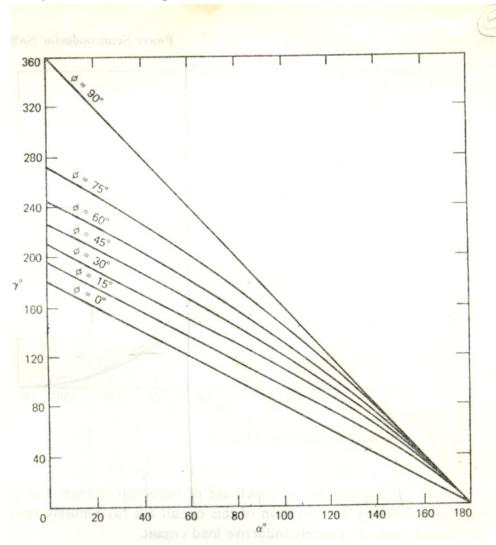

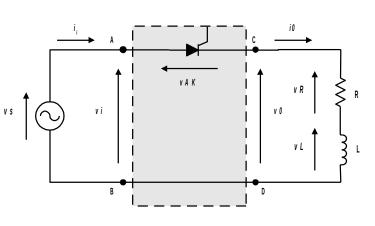
## RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA CONTROLADO Corrente Média Normalizada – Carga RL



$$i_N = \operatorname{sen}(\omega \cdot t - \phi) - e^{(\alpha - \omega \cdot t)/\tan \phi} \cdot \operatorname{sen}(\alpha - \phi)$$


$$i_N = i(\omega.t)/I_{base}$$
 ;  $I_{base} = \sqrt{2.V}/Z$ 
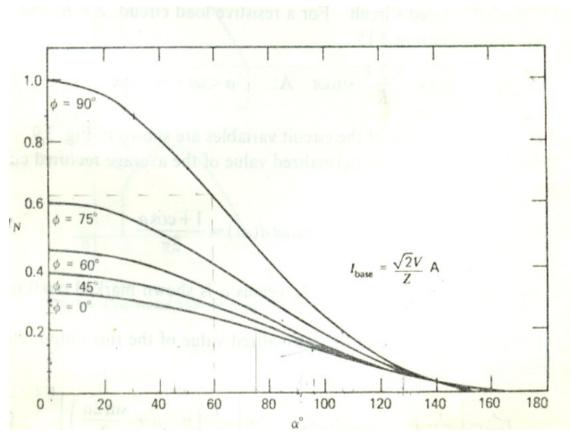
$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega \cdot L)^2}$$
;  $\phi = \arctan(\omega \cdot L/R)$ 



$$I_{N} = \frac{1}{2.\pi} \int_{\alpha}^{\beta = \gamma + \alpha} i_{N} . d\omega t$$
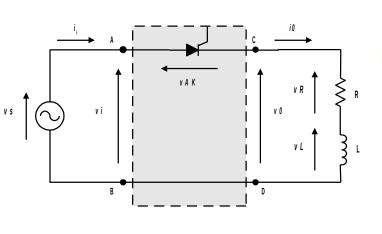
# RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA CONTROLADO Corrente RMS Normalizada – Carga RL



$$i_N = \operatorname{sen}(\omega \cdot t - \phi) - e^{(\alpha - \omega \cdot t)/\tan \phi} \cdot \operatorname{sen}(\alpha - \phi)$$

$$i_N = i(\omega.t)/I_{base}$$
 ;  $I_{base} = \sqrt{2.V}/Z$ 

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega \cdot L)^2}$$
;  $\phi = \arctan(\omega \cdot L/R)$ 

$$I_{RN} = \sqrt{\frac{1}{2.\pi} \int_{\alpha}^{\beta = \gamma + \alpha} i_N^2 . d\omega t}$$

