

## Lista de Exercícios

# Princípios de Comunicação SEL0360

"Eu ouço, eu esqueço - eu vejo, eu me lembro - eu faço, eu compreendo." anônimo chinês


### Primeira lista – sinais e sistemas

- 1. Classifique os seguintes sinais como periódicos ou aperiódicos. Para os periódicos encontre o período.
  - (a)  $\cos 2t + \cos 5t$ ; (b)  $\cos 2t + \cos 4t$ ; (c)  $\sin (10t) \exp(-2t)$ ; (d)  $\exp(j2\pi t)$
- Admitindo x(t) uma função par, mostre que: 2.


$$A(nf_0) = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} x(t) \cos(2\pi n f_0 t) . dt$$

- Determine a série exponencial de Fourier para os seguintes sinais: 3.

  - (a)  $x(t) = A \left| sen2\pi f_0 t \right|$  (b)  $x(t) = A \left( 1 \frac{4|t|}{T} \right)$ ,  $|t| \le \frac{T}{2}$  (periodica)
  - (c) Pulso de RF.

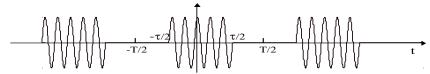

- Suponha que todos os componentes de frequência para |f| > 1/d sejam removidos 4. do espectro de um trem de pulsos retangulares com período T e largura d. Utilize o teorema de Parseval para calcular a potência percentual que permanece quando d/T = 0.5 e d/T = 0.2.
- Determine a transformada de Fourier do pulso retangular com largura τ, centrado 5. na origem. Esboce o espectro de amplitudes (módulo).

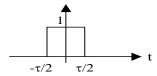

- Considerando x(t) uma função real e periódica, mostre que: 6.
  - (a)  $A(nf_0) = A^*(-nf_0)$ ,
  - (b) Se x(t) é par, então  $A(nf_0)$  é real,



- (c) Se x(t) é impar, então A(nf<sub>0</sub>) é imaginário.
- 7. Determine as seguintes transformadas de Fourier em função de X(f):

(a) 
$$x(t-2)$$
; (b)  $x(2-t)$ ; (c)  $x(2t)$ ; (d)  $x(t/2-1)$ ; (e)  $x(t)\cos(2\pi f_0 t)$ 


8. Mostre que:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^{2}(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^{2} df$$
 (Teorema de Parseval)

- 9. Encontre a transformada de Fourier dos seguintes sinais:
  - a)  $x(t) = 2\cos(10\pi t)$
  - b)  $x(t) = 2\cos(10\pi t) + 10\sin(20\pi t)$
  - c)  $x(t) = 10sen(10\pi t) + 20(cos 10\pi t)$
  - d) x(t) = sinc(10t)
  - e)  $x(t) = \exp(-\alpha t)\mu(t)$ , em que  $\alpha > 0$
  - f)  $x(t) = \mu(t)$

sugestão: considere 
$$\mu(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(t)$$

- g)  $x(t) = texp(-t)\mu(t)$
- h)  $x(t) = \exp(-t)\mu(t)\cos(2\pi f_c t), f_c >> 1$
- i) x(t) = tri(t/T)
- 9. Determine a transformada de Fourier de  $x(t) = Aexp(-\pi(t/T)^2)$ . Desenhe  $|X(f)|^2$  para T = 4 e T = 1. Observe que para valores menores de T o espectro se espalha.
- 10. Esboce as características ideais dos seguintes filtros:
  - (a) Passa-baixas,  $f_c = 1 \text{ kHz}$ ,
  - (b) Passa-altas,  $f_c = 10 \text{ kHz}$ ,
  - (c) Passa-banda,  $f_0 = 5 \text{ kHz}$ ,
  - (d) Esboce o efeito de cada um desses filtros em uma onda quadrada com frequência igual a 100 Hz, 600 Hz, 5 kHz e 12 kHz.
- 11. Encontre H(f) para cada um dos filtros mostrados abaixo e esboce o espectro de amplitude e fase em função da frequência.

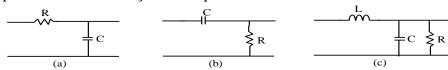


- 12. Para o circuito da figura 11.a mostre que para w >> 1/RC ele se comporta como um integrador.
- 13. Para o circuito da figura 11.b mostre que para w << 1/RC ele se comporta como um diferenciador.



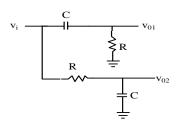14. O circuito abaixo é utilizado para produzir sinais em quadratura, isto é, para uma entrada senoidal as saídas estão defasadas de 90°. Assim, mostre que a diferença de fase entre os dois sinais de saída é de 90°.

sugestão:  $arctg(a) + arccotg(a) = arctg(a) + arctg(1/a) = \pi/2$ 




marcelobj



### Segunda lista - am

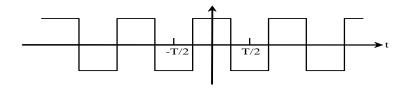- 1. Mostre que a modulação em amplitude é um processo linear.
- 2. Determine e esboce o espectro de frequências de um sinal AM-DSB modulado por um trem de pulsos retangulares como o mostrada na figura abaixo.



- 2. A modulação em amplitude é produzida pelo sinal  $m(t) = 3\cos(2\pi 10^3 t)$  volts modulando a portadora  $c(t) = 10\cos(2\pi 10^6 t)$  volts. Determine:
  - (a) Índice de modulação m,
  - (b) Equação do sinal AM,
  - (c) Espectro de amplitude,
  - (d) Frequências laterais e largura de faixa,
  - (e) Porcentagem da potência total contida nas bandas laterais.
- 3. Sugira uma expressão para o cálculo do índice de modulação de um sinal modulado em amplitude admitindo que o sinal mensagem seja do tipo:  $m(t) = A_1 \cos(w_1 t) + A_2 \cos(w_2 t)$ .

resposta:  $\beta = \sqrt{\beta_1^2 + \beta_2^2}$  em que  $\beta$  é o índice de modulação.


- 4. Admitindo que  $I_c$  seja a corrente (sem modulação) na antena de um radio transmissor e  $I_T$  a corrente total (com modulação) na antena, mostre que:  $I_T = I_C \sqrt{1 + \frac{\beta^2}{2}}$ .
- 5. Um analisador de espectro mostra que um sinal é constituído de três componentes de frequências, 600 KHz e 1 V, 597 KHz e 0,5 V, 603 KHz e 0,5 V. Pede-se:
  - a. A expressão do sinal modulado,
  - b. O sinal modulante,
  - c. A portadora,
  - d. O índice de modulação.
- 6. Seja m(t) um sinal limitado em banda  $(W_{max})$ . Determine a frequência da portadora se o sinal é transmitido tal que a largura de banda seja 1% do valor da portadora.
- 7. A potência de entrada em um receptor de  $50 \Omega$  é 200 pW. Determine o ganho do amplificador para que na entrada do detector a potência seja de 3 dBm.



- 8. Para o sinal AMDSB da figura abaixo, pede-se:
  - a) Índice de modulação,
  - b) Amplitude da portadora.



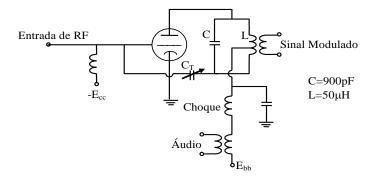
- 9. Na figura abaixo se tem um modulador em placa, onde a portadora apresenta uma potência de saída de 1 kW. Esta portadora deverá ser modulada por um sinal de áudio com 85% de modulação. Pede-se:
  - (a) Potência contida nas bandas laterais,
  - (b) Potência total após a modulação,
  - (c) Frequência da portadora,
  - (d) Função do trimer C<sub>T</sub>.



10. Determine a eficiência de potência (E) na modulação AMDSB para um tom senoidal com  $m=1\ e\ m=0.7.$ 

Obs:  $E = P_{BL}/P_T$ 

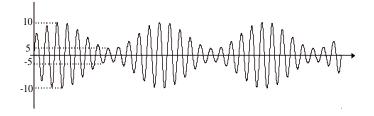- 11. Determine a eficiência de potência (E) na modulação AMDSB admitindo qualquer sinal modulante.
- 12. Para o sinal AM mostrado na figura abaixo determine:
  - (a) Índice de modulação,
  - (b) Potência da portadora, potência das bandas laterais e eficiência.







- 13. Um receptor super-heteródino cobre a faixa de ondas entre 175 e 525 metros. Sabendo que a FI é de 455 kHz determine as frequências máximas e mínimas do oscilador local.
- 14. Um sinal AM apresenta a seguinte equação:

$$s(t) = 10\{1 + 0.5\cos 2000\pi t + 0.5\cos 4000\pi t\}\cos 20000\pi t$$

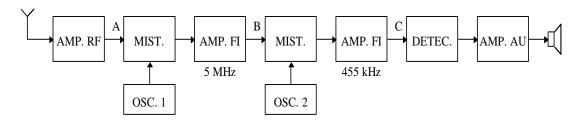- (a) Desenhe o espectro de potências de s(t),
- (b) Determine o índice de modulação,
- 15. O diagrama em blocos de um receptor AMDSB com conversão dupla é mostrado abaixo. Admitindo que ele sintonize uma emissora em 2.7 MHz modulada por um tom senoidal de 3 kHz. Pede-se:
  - (a) Frequências dos osciladores (1) e (2) (acima da portadora),
  - (b) Espectro de frequências nos pontos A, B e C.
  - (c) Frequência presente na saída do detector.




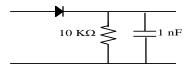16. O detector de envoltória mostrado abaixo deverá demodular frequências de áudio entre 30 Hz e 5 kHz. Calcule o valor máximo do índice de modulação para que não ocorra distorção. Determine o novo do capacitor para m = 75%.




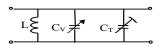- 17. Determine a frequência imagem de uma emissora cuja portadora está alocada em 620 kHz. Explique o que poderá ocorrer se existir uma outra emissora próxima da anterior transmitindo com portadora exatamente igual à frequência imagem.
- 18. Um receptor super-heteródino para a faixa de ondas médias deverá ter um circuito de sintonia de entrada operando entre 525 e 1620 kHz. O capacitor variável empregado tem capacitâncias mínima e máxima de 10 pF e 256 pF respectivamente. Supondo que a frequência de sintonia seja determinada basicamente pelo circuito mostrado abaixo, pede-se:
  - (a) Indutância da bobina,
  - (b) Capacitância do trimer,
  - (c) O porquê da necessidade do trimer,
  - (d) L e C<sub>T</sub> do circuito tanque do oscilador local.





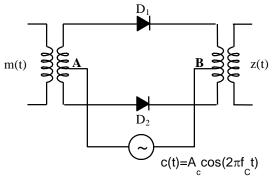- 19. Qual a função do amplificador de FI nos receptores super-heteródinos?
- Mostre que na modulação AMDSB-SC á necessidade de sincronismo de frequências e fase.
- 21. Porque um sinal piloto (parcela da portadora) é transmitido em um sistema AMDSB-SC?
- 22. Discuta os méritos relativos dos três principais tipos de modulação em amplitude. Para cada um deles forneça pelo menos uma vantagem e desvantagem de um em relação ao outro. Forneça também a principal aplicação comercial de cada um dos tipos.
- 23. Mostre que  $x(t) = \sum_{\substack{[\cos w_c t \cos(w_i t + \theta_i) senw_c t sen(w_i t + \theta_i)]}$ é um sinal SSB-SC. Ele é de banda lateral superior ou inferior? Escreva uma expressão análoga para a outra banda.
- 24. Seja o sinal AMDSB  $f_1(t) = E_0[1 + mcosw_m t] cosw_c t$  em que é suprimida a banda lateral inferior para se obter o sinal AMSSB com portadora presente:  $f_2(t) = e_0 cosw_c t + m(E_0/2) cos(w_c + w_m) t$ . Mostre que o detector de envoltória recupera o sinal modulante se m << 1.
- 25. Admita que a portadora tenha amplitude alta e que os diodos sejam ideais. Mostre então que o circuito abaixo é um modulador AMDSB-SC (modulador em série).



modulador em série

26. Um sinal senoidal com frequência igual a 1 kHz modula uma portadora em SSB. Se no receptor o oscilador local estiver 10 Hz acima da frequência da portadora, qual a frequência do sinal detectado na saída do filtro passa-baixa do demodulador?

OBS:  $\cos(A)\cos(B) = \frac{1}{2}\cos(A+B) + \frac{1}{2}\cos(A-B)$ 



27. Há necessidade de se utilizar demodulação coerente (sincronismo de fase) na demodulação SSB? Porque?

marcelobj



#### Terceira lista - fm

- 1. Mostre que a modulação em ângulo é um processo não linear.
- 2. Um modulador FM com sensibilidade de frequência  $k_f = 3$  kHz/volt é modulado por um sinal senoidal com 4 v de tensão de pico frequência 1 kHz. Pede-se:
  - (a) O desvio máximo da frequência da portadora.
  - (b) O pico do desvio de fase ou índice de modulação.
  - (c) O índice de modulação se a tensão for reduzida pela metade.
- 3. Considere um sinal FM  $s(t) = A_c \cos(\theta(t))$  tal que  $\theta(t)$  satisfaz a condição:  $\theta(t + \Delta t) \theta(t) = \pi$ . Admitindo  $\Delta t$  suficientemente pequeno, determine a frequência instantânea do sinal FM. (resposta:  $f_i(t) \approx \frac{1}{2\Delta t} Hz$ ).
- 4. Admitindo:  $f_m = 3$  kHz,  $A_m = 3$  V,  $\beta = 4$ ,  $A_c = 2$  V, e  $f_c = 200$  kHz, determine:
  - (a) Desvio de frequência ( $\Delta f$ ),
  - (b) Sensibilidade de frequência (k<sub>f</sub>),
  - (c) Frequências instantâneas, máxima e mínima,
  - (d) Largura de faixa (por Carlson e por tabela),
  - (e) Espectro de amplitudes, mostrando a largura de faixa.
- 5. Repita o exercício anterior para  $\beta = 0.25$  e  $\beta = 10$ .
- 6. Dado o sinal modulado em frequência:  $s(t) = 100\cos(2\pi 10^6 t + 3\sin 2\pi 10^3 t)$ . Pedese:
  - (a) Frequência da portadora,
  - (b) Índice de modulação,
  - (c) Desvio de frequência,
  - (d) Espectro do sinal modulado,
  - (e) Potência das bandas laterais, da portadora e total.
- 7. Dispõe-se de um modulador FM tal que  $k_f = 2$  kHz/volt. Sendo o sinal modulante  $m(t) = 2\cos(2\pi 10^3 t)$ , pede-se:
  - a) Desvio máximo de frequência,
  - b) Largura de faixa do sinal,
  - c) Amplitude do sinal modulante que irá produzir um espectro de amplitude cuja componente correspondente à portadora é nula.
- 8. Uma portadora é modulada em frequência por um sinal senoidal com frequência  $f_m$  e amplitude  $A_m$ .
  - (a) Determine os valores do índice de modulação para os quais a componente da portadora se anula.


Obs: 
$$J_n(\beta) \approx (2/\pi)^{1/2} \cos(\beta - \pi/4 - n\pi/2)$$




- (b) Em uma experiência de laboratório, utilizando f $_m = 1$  kHz, verificou-se que aumentando  $A_m$  (a partir de 0 v) a componente da portadora se anulava para  $A_m = 2$  volts. Qual a sensibilidade de frequência do modulador? Qual o valor de  $A_m$  para o qual a componente da portadora se anula pela segunda vez?
- 9. Considere o seguinte sinal modulado em frequência por dois tons senoidais:

$$s(t) = \cos[2\pi f_c t + \beta_1 sen 2\pi f_1 t + \beta_2 sen 2\pi f_2 t]$$

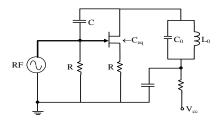- (a) Exprima este sinal em série de Fourier,
- (b) Encontre o espectro de amplitude de s(t) considerando:  $f_c = 100$  MHz;  $f_1 = 5$  kHz;  $f_2 = 3$ kHz;  $\beta_1 = \beta_2 = 0.3$
- 10. Um modulador de reatância capacitiva é utilizado para variar a frequência de 10 MHz de um oscilador por ±100 kHz. A transcondutância do dispositivo varia linearmente com a tensão aplicada (0 628 μA/v) e a resistência utilizada vale 1/10 da reatância capacitiva. Nestas condições, calcule a indutância e a capacitância do circuito tanque do oscilador.




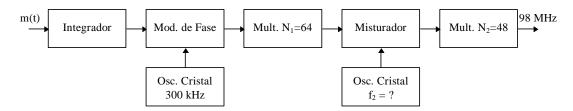- 11. O diagrama em blocos abaixo representa um transmissor FM onde a portadora final é de 98 MHz. O sinal de audio contém frequências na faixa de 30 a 15 kHz, e o desvio máximo permitido é de 75 kHz. Nestas condições calcule:
  - (a) A frequência do segundo oscilador,
  - (b) O desvio produzido pelo modulador de fase.



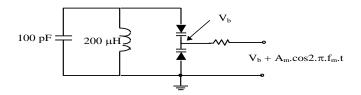
- 12. A figura seguinte mostra o circuito que determina a frequência de um VCO. Um sinal modulado em frequência é produzido aplicando o sinal modulante  $A_m cos2\pi f_m t$  ao par de diodos varicap ligados através da combinação paralela de um indutor de 200 μH e um capacitor de 100 pF. A frequência do oscilador é de 1 MHz e a capacitância de cada diodo é relacionada com a tensão aplicada através de seus terminais pela seguinte expressão:  $C_D = 100V^{-1/2}$  pF. Sabendo-se que a saída deste circuito é aplicada em um multiplicador para produzir uma onda FM com frequência da portadora igual a 64 MHz e índice de modulação igual a 5, pede-se:
  - (a) O valor da tensão de polarização V<sub>b</sub>,
  - (b) A amplitude  $A_m$  do sinal modulante. (considere  $f_m = 10 \text{ kHz}$ )





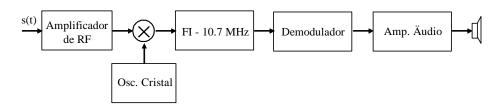
- 13. Um sinal FM, s(t) = Acos(w<sub>c</sub>t + βsenw<sub>m</sub>t), é aplicado em um filtro RC passa-altas. Admitindo que wRC << 1 na banda de frequências ocupada por s(t), mostre que a tensão de saída através do resistor é um sinal modulado em amplitude. Encontre o índice de modulação do sinal AM.</p>
- 14. O diagrama de blocos da figura abaixo tem como entrada um sinal modulado em frequência cuja expressão é dada por:

$$s(t) = A_c \cos \left( w_c t + k_f \int_0^t v_m dt \right)$$
, em que  $k_f$  é a sensibilidade da modulação.



Sendo:  $f_c = 90$  MHz,  $\Delta f = \pm 75$  kHz, e o sinal na banda base entre (30 Hz e 15 kHz), determine:

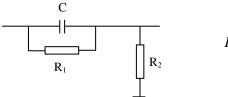- (a) Extremos do índice de modulação,
- (b) Largura de faixa por Carlson,
- (c) Frequência do oscilador local,
- (d) Largura de faixa prática.
- 15. Projete um circuito de pré-ênfase (equalização de 75μs), tal que para sinais de frequências baixas (antes da atuação da equalização) ele apresenta uma atenuação de 17 dB. Considere C = 10 ηF.



$$H(f) = \frac{R_2}{R_2 + R_1 // X_C}$$